

三、雾灯

1. 特点


光线雨雾穿透性强

2. 作用

前：雨雾天照明

后：雨雾天给后面车辆作指示

3. 电路

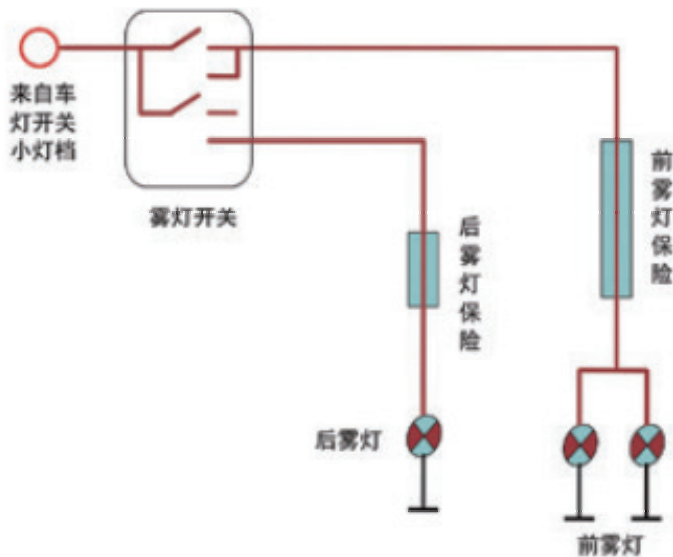

工作原理：

打到雾灯开关第一档，此时电流从车灯开关小灯档 - + 雾灯开关 → 前雾灯保险 → 前雾灯随后搭铁沟通回路，前雾灯点亮。

打到雾灯开关第二档，此时前雾灯依然点亮，后雾灯电流从车灯开关小灯档 → 雾灯开关 → 后雾灯保险 → 后雾灯随后搭铁沟通回路，后雾灯点亮。